

Fundamentos de Arquitetura de Computadores

Tiago Alves

Faculdade UnB Gama
Universidade de Brasília




Módulo 03

- Portas Lógicas
- Decodificadores
- Multiplexadores




Normalmente **representamos** funções booleanas utilizando um *diagrama lógico*, isto é, um desenho esquemático de portas simbólicas (*gate symbols*) conectados por linhas.

 As três portas lógicas básicas são, não surpreendentemente, as portas **e**, **ou** e **não** (também chamada de *porta inversora*). Os símbolos dessas três portas são:



| X | \bar{X} |
|---|-----------|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

 

| X | Y | $X \cdot Y$ |
|---|---|-------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |




| X | Y | $X + Y$ |
|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Usando apenas esses três símbolos, podemos desenhar diagramas lógicos para *qualquer* função booleana!

Prova: Há 2^{2^2} funções de duas variáveis. Para provar o que foi afirmado acima, basta implementar as outras 13 operações (funções) lógicas de duas variáveis partindo dessas três funções lógicas.



Desenhando diagramas lógicos de funções booleanas:
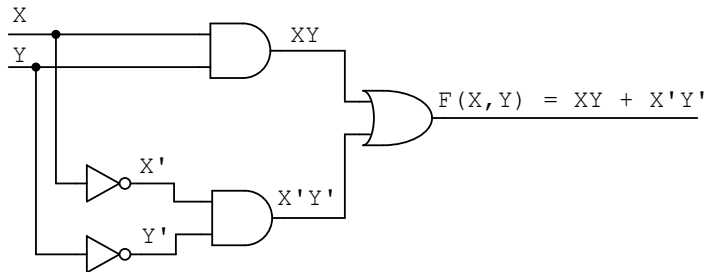
$$F(X, Y) = X \cdot Y + \bar{X} \cdot \bar{Y}$$





Note que podemos utilizar portas lógicas **e** e **ou** de múltiplas entradas.

$$F(X, Y, Z) = X \cdot Y \cdot Z$$

  

$$F(X, Y, Z) = X + Y + Z$$

  


Desenhando diagramas lógicos de funções booleanas:

$$\mathbf{F(X, Y, Z) = X \cdot Y + X \cdot Z + Y \cdot Z}$$



Desenhando diagramas lógicos de funções booleanas:
 
$$F(X, Y, Z) = X \cdot Y + X \cdot Z + Y \cdot Z$$




Portas Ou-Exclusivo (XOR)

As portas lógicas básicas (**e**, **ou** e **inversora**) são suficientes para realizar qualquer função booleana. Apesar disso, outras portas importantes tem seu próprio símbolo, como a porta **ou-exclusivo**.

- **XOR**: a porta XOR (**ou-exclusivo**, ou *exclusive-or*), é definida como uma porta em que a saída é 1 se e somente se as entradas são diferentes, e 0 se forem iguais.
- O símbolo da porta **XOR** em álgebra booleana é \oplus .

| X | Y | $X \oplus Y$ |
|---|---|--------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
 
$$\begin{aligned} F(X, Y) &= X \cdot \bar{Y} + \bar{X} \cdot Y \\ &= X \oplus Y \end{aligned}$$



comutatividade

$$x \oplus y = y \oplus x$$

associatividade


$$(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$$

- Em aritmética módulo-2, a porta **XOR** funciona exatamente como a **adição** módulo-2!
- A porta **XOR** é bastante utilizada em geradores de bits de paridade.
- **ATENÇÃO:** Diferente das portas **e** e **ou**, a porta **XOR** *apenas é definida para duas entradas!*
- Como funcionaria uma porta **XOR** de múltiplas entradas?




É comum utilizarmos o complemento de várias variáveis na implementação de funções booleanas. Por isso, existe uma notação mais simples para a inversão de uma variável qualquer: a **bolha**.
 
$$F(X, Y) = X \cdot Y + \bar{X} \cdot \bar{Y}$$




Com a notação de inversão, são definidas as três últimas **portas lógicas básicas**:

 
- **NAND**: a porta NAND (**não-e**), é definida como uma porta **e** com saída invertida.
- **NOR**: a porta NOR (**não-ou**), é definida como uma porta **ou** com saída invertida.
- **NXOR**: a porta NXOR (**não-ou-exclusivo**), é definida como uma porta **XOR** com saída invertida.



| X | Y | $\overline{X \cdot Y}$ |
|---|---|------------------------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

 


| X | Y | $\overline{X + Y}$ |
|---|---|--------------------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

 

| X | Y | $\overline{X \oplus Y}$ |
|---|---|-------------------------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |




Lembrando o **Teorema de De Morgan**:

 


As portas lógicas que vimos podem ser implementadas (ou realizadas) utilizando transistores. Transistores são dispositivos de 3 terminais que agem como uma resistência controlada por tensão. A tensão aplicada no terminal de entrada (V_{in}) controla a resistência entre os demais terminais.

 De maneira simplificada, se a tensão de entrada é 0, a resistência entre os demais terminais é muito alta e o transistor é dito *desligado* (*off*). Caso contrário, se a tensão de entrada é alta (5V), a resistência entre os demais terminais é muito baixa e o transistor é dito *ligado* (*on*).





| V_{in} | Q_1 | Q_2 | V_{out} |
|----------|-------|-------|-----------|
| low | off | on | high |
| high | on | off | low |

 

Circuitos Integrados

Portas lógicas podem ser encontradas na forma de *circuitos integrados* (CIs).

  - No mesmo CI, em geral temos várias portas lógicas.
- O CI deve ser “alimentado” (isto é, deve-se fornecer a tensão $V+$ e uma referência *gnd*): sim, ele deve ser ligado e, ao funcionar, consome energia!
- As características específicas das portas de um CI, como o *fan-in*, *fan-out*, atraso, etc.. são fornecidas pelo fabricante no *datasheet* do CI.



Existem diversas famílias lógicas de CIs. As mais comuns:

- CMOS - *Complementary Metal Oxide Semiconductor*.
- ECL - *Emitter Coupled Logic*.
- TTL - *Transistor-Transistor Logic*.




Implementação de Circuitos com Portas NAND

É mais fácil implementar portas NANDs e NORs com transistores do que implementar portas ANDs e ORs!


Por essa razão, é importante aprender a implementar circuitos utilizando apenas essas portas.

Olha o **Teorema de De Morgan** mostrando seu poder novamente!

NAND

 



AND

 

Implementação de Circuitos com Portas NAND

Para isso, é importante saber implementar funções booleanas com portas NAND. Para isso, utilizamos o Teorema de De Morgan.
  
$$\begin{aligned}F(X, Y, Z) &= X \cdot Y + X \cdot Z + Y \cdot Z \\&= \overline{\overline{X \cdot Y + X \cdot Z + Y \cdot Z}} \\&= \overline{\overline{X \cdot Y} \cdot \overline{X \cdot Z} \cdot \overline{Y \cdot Z}}\end{aligned}$$




Um *decodificador* é um circuito de **múltiplas entradas** e **múltiplas saídas** que converte códigos de entrada em códigos de saída, onde os dois códigos são diferentes.

Em geral, o código de entrada tem **menos bits** que o código de saída, e existe um mapeamento *um-para-um* do código de entrada para o código de saída.

O código de saída mais utilizado é o 1-de- m , que usa m bits para m códigos e, para cada código, apenas um dos m bits está ativo. Por exemplo:

| Ativo em alto | Ativo em baixo |
|---------------|----------------|
| 1000 | 0111 |
| 0100 | 1011 |
| 0010 | 1101 |
| 0001 | 1110 |



 

Para que o decodificador funcione, *todas* as suas entradas de *enable* (habilitadoras) devem estar ativadas.

Caso qualquer uma delas não esteja ativa, o decodificador mapeia qualquer entrada para um código “desativado”.




O decodificador mais comum é o n -para- 2^n , ou *decodificador binário*, que mapeia um código binário de n bits para um de 2^n códigos diferentes (em geral, números decimais de 0 a $2^n - 1$).


Às vezes, utilizamos menos que os 2^n valores possíveis. Por exemplo, é comum utilizar um decodificador BCD, que tem 4 entradas e 10 saídas (os números BCD, de 0 a 9).



Exemplo: Decodificador 2-para-4.

 

(a)

 


(b)




Exemplo: Decodificador 2-para-4.

| Entradas | | | Saídas | | | |
|----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| EN | I_1 | I_0 | Y_3 | Y_2 | Y_1 | Y_0 |
| 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



 

(a)

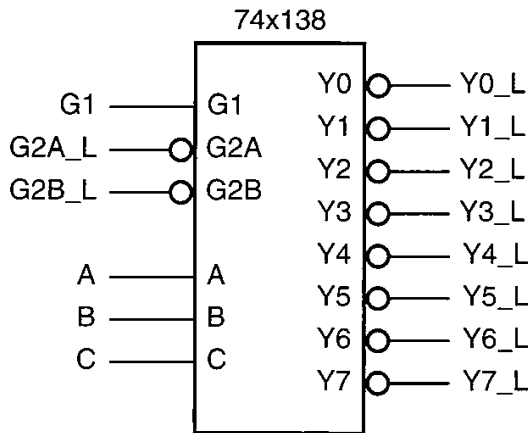


(b)



| Entradas | | | | | | Saídas | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| $G1$ | $G2A_L$ | $G2B_L$ | C | B | A | $Y7_L$ | $Y6_L$ | $Y5_L$ | $Y4_L$ | $Y3_L$ | $Y2_L$ | $Y1_L$ | $Y0_L$ |
| 0 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



Internamente...

 

Suponha que queremos realizar a função:

$$\begin{aligned} & (XYZ)' \\ & (XYZ')' \\ & (XY'Z)' \\ & (XY'Z')' \\ & (X'YZ)' \\ & (X'YZ')' \\ & (X'Y'Z)' \\ & (X'Y'Z')' \end{aligned}$$

U1
74F138
74LS138


X — A2
Y — A1
Z — A0

1 — E3
0 — E2
0 — E1

 Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0


Note que podemos re-escrever a função na forma canônica:

$$\begin{aligned} F(X, Y, Z) &= X \cdot Y + \bar{X} \cdot Y \cdot Z \\ &= X \cdot Y \cdot (Z + \bar{Z}) + \bar{X} \cdot Y \cdot Z \\ &= X \cdot Y \cdot Z + X \cdot Y \cdot \bar{Z} + \bar{X} \cdot Y \cdot Z \end{aligned}$$




Usando o CI 74x138 para formar um decodificador 4-para-16

Cascadeamento...

 


Usando o CI 74x138 para formar um decodificador 5-para-32

Basta dividir para conquistar!

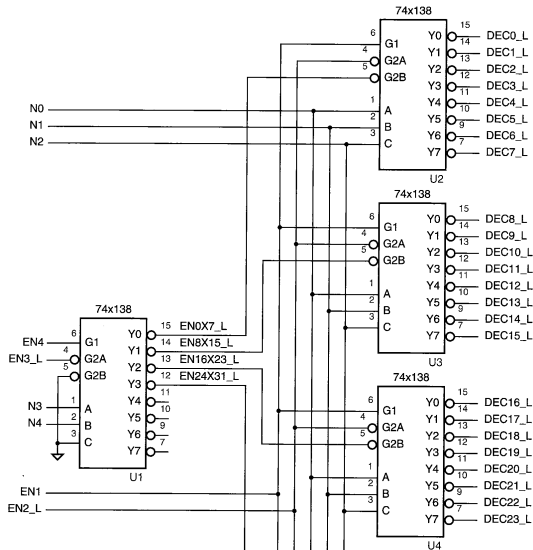

Multiplexadores

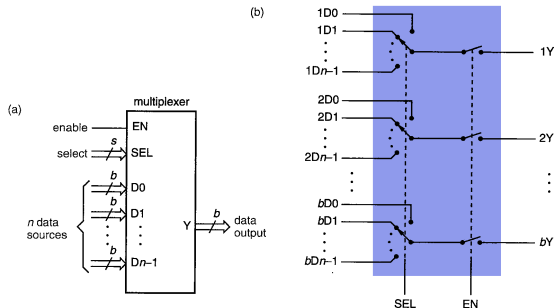Um multiplexador (ou **mux**) é um **switch/comutador** digital. Para cada saída, usamos n bits de **seleção** (em geral, com o nome de s_i) para selecionar uma dentre 2^n entradas (logo, $s = \lceil \log_2 n \rceil$).




De forma geral, a equação do mux é:

$$Y = \sum_{i=0}^{n-1} EN \cdot m_i \cdot X_i$$



Multiplexador de 4 entradas

 Podemos projetar um mux de 4 entradas e 1 saída. Para isso, precisamos de $s = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ bits de seleção.



| S_1 | S_0 | Y |
|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | I_0 |
| 0 | 1 | I_1 |
| 1 | 0 | I_2 |
| 1 | 1 | I_3 |



Multiplexador de 4 entradas

Uma implementação básica:

$$Y = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot X_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot X_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot X_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot X_3$$


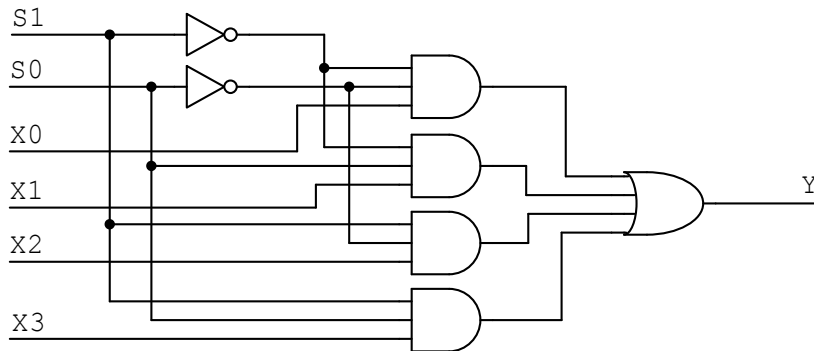


Tabela verdade:


| Entradas | | | | Saídas | |
|----------|-------|-------|-------|--------|------------------|
| EN_L | S_2 | S_1 | S_0 | Y | Y_L |
| 1 | x | x | x | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | D_0 | $\overline{D_0}$ |
| 0 | 0 | 0 | 1 | D_1 | $\overline{D_1}$ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | D_2 | $\overline{D_2}$ |
| 0 | 0 | 1 | 1 | D_3 | $\overline{D_3}$ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | D_4 | $\overline{D_4}$ |
| 0 | 1 | 0 | 1 | D_5 | $\overline{D_5}$ |
| 0 | 1 | 1 | 0 | D_6 | $\overline{D_6}$ |
| 0 | 1 | 1 | 1 | D_7 | $\overline{D_7}$ |

 

Standard MSI Multiplexers: 74x151 Mux 8-para-1



 Standard MSI Multiplexers: 74x153 Dois Mux 4-para-1




| Ea | S_1 | S_0 | Ya |
|------|-------|-------|------|
| 1 | x | x | 0 |
| 0 | 0 | 0 | I0a |
| 0 | 0 | 1 | I1a |
| 0 | 1 | 0 | I2a |
| 0 | 1 | 1 | I3a |

| Eb | S_1 | S_0 | Yb |
|------|-------|-------|------|
| 1 | x | x | 0 |
| 0 | 0 | 0 | I0b |
| 0 | 0 | 1 | I1b |
| 0 | 1 | 0 | I2b |
| 0 | 1 | 1 | I3b |



Standard MSI Multiplexers: 74x157 Quatro Mux 2-para-1

Insumo presente no laboratório:

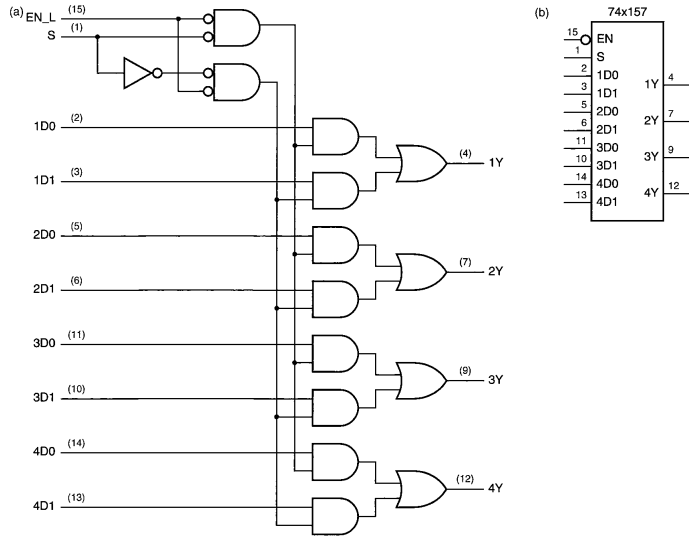

Nesses multiplexadores, a entrada de **enable** força a saída para alta impedância caso esteja desativada. Temos três multiplexadores principais (com suas respectivas contrapartidas tri-state):

tri-state → convencional

74x251 → 74x151


74x253 → 74x153

74x257 → 74x157




Multiplexadores em Cascata: Mux 32-para-1


Dividir para conquistar:

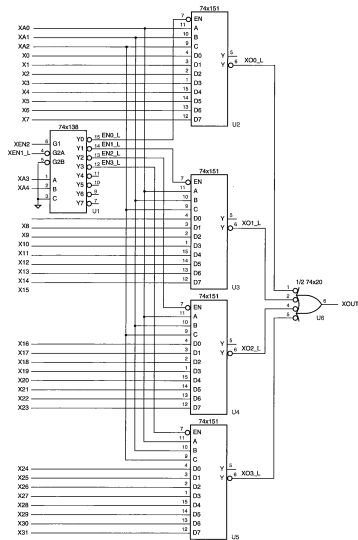

Multiplexadores em Cascata: Mux 32-para-1

Dividir para conquistar:

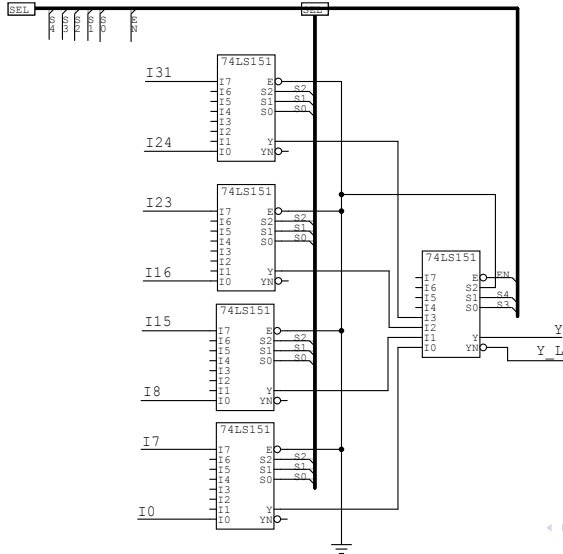

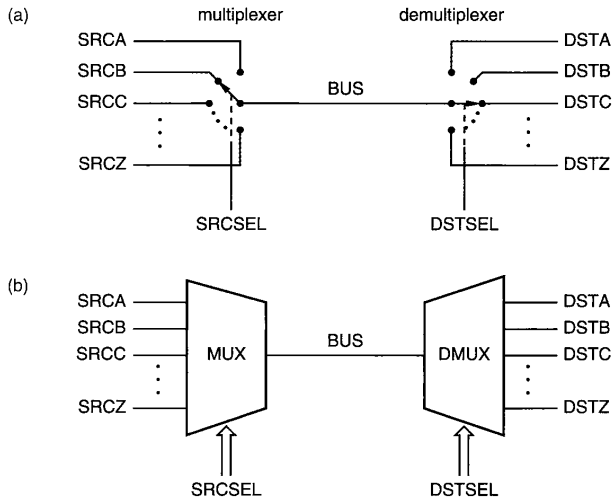


Um demultiplexador (*demux*) tem 1 entrada, n bits de seleção e 2^n saídas.

O que é muito similar a um... **decodificador**!



(a)

 

(b)

